
### **CSE331 Computer Organization HW2 Report**

## Muhammed ÖZKAN 151044084


## Tasarımda kullanılan yapıların logic şemaları


### My\_Xor:

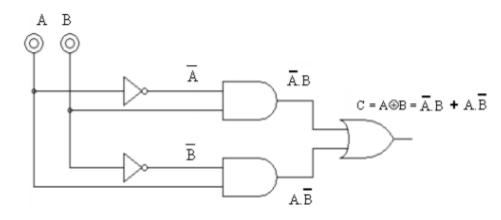

```
# time = 0, a=0, b=0, c=0
# time = 20, a=0, b=1, c=1
# time = 40, a=1, b=1, c=0
# time = 60, a=1, b=0, c=1
```


## 2x1 Mux:

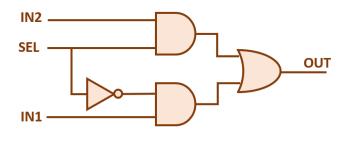


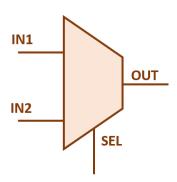

```
# time = 0, a=0, b=0, s=0, c=0
# time = 20, a=0, b=1, s=0, c=0
# time = 40, a=1, b=1, s=0, c=1
# time = 60, a=1, b=0, s=0, c=1
# time = 80, a=0, b=0, s=1, c=0
# time = 100, a=0, b=1, s=1, c=1
# time = 120, a=1, b=1, s=1, c=1
# time = 140, a=1, b=0, s=1, c=0
```


#### 4x1 Mux:

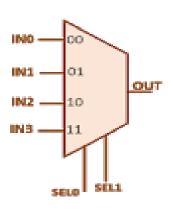

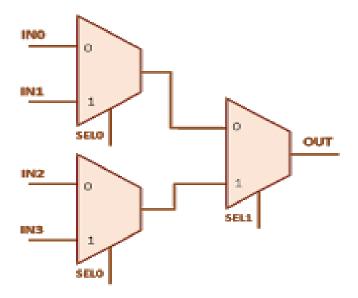

```
# time = 0, a=0, b=0, c=0, d=0, s1=0, s0=0, e=0
                                                       # time = 640, a=0, b=0, c=0, d=0, s1=1, s0=0, e=0
  time = 20, a=0, b=0, c=0, d=1, s1=0, s0=0, e=0
                                                        # time = 660, a=0, b=0, c=0, d=1, s1=1, s0=0, e=0
                                                        # time = 680, a=0, b=0, c=1, d=0, s1=1, s0=0, e=1
  time = 40, a=0, b=0, c=1, d=0, s1=0, s0=0, e=0
                                                        # time = 700, a=0, b=0, c=1, d=1, s1=1, s0=0, e=1
 time = 60, a=0, b=0, c=1, d=1, s1=0, s0=0, e=0
                                                        # time = 720, a=0, b=1, c=0, d=0, s1=1, s0=0, e=0
 time = 80, a=0, b=1, c=0, d=0, s1=0, s0=0, e=0
                                                        # time = 740, a=0, b=1, c=0, d=1, s1=1, s0=0, e=0
 time = 100, a=0, b=1, c=0, d=1, s1=0, s0=0, e=0
# time = 120, a=0, b=1, c=1, d=0, s1=0, s0=0, e=0
                                                        # time = 760, a=0, b=1, c=1, d=0, s1=1, s0=0, e=1
                                                        # time = 780, a=0, b=1, c=1, d=1, s1=1, s0=0, e=1
# time = 140, a=0, b=1, c=1, d=1, s1=0, s0=0, e=0
                                                        # time = 800, a=1, b=0, c=0, d=0, s1=1, s0=0, e=0
 time = 160, a=1, b=0, c=0, d=0, s1=0, s0=0, e=1
                                                        # time = 820, a=1, b=0, c=0, d=1, s1=1, s0=0, e=0
 time = 180, a=1, b=0, c=0, d=1, s1=0, s0=0, e=1
                                                        # time = 840, a=1, b=0, c=1, d=0, s1=1, s0=0, e=1
 time = 200, a=1, b=0, c=1, d=0, s1=0, s0=0, e=1
                                                        # time = 860, a=1, b=0, c=1, d=1, s1=1, s0=0, e=1
 time = 220, a=1, b=0, c=1, d=1, s1=0, s0=0, e=1
                                                        # time = 880, a=1, b=1, c=0, d=0, s1=1, s0=0, e=0
# time = 240, a=1, b=1, c=0, d=0, s1=0, s0=0, e=1
                                                        # time = 900, a=1, b=1, c=0, d=1, s1=1, s0=0, e=0
# time = 260, a=1, b=1, c=0, d=1, s1=0, s0=0, e=1
                                                        # time = 920, a=1, b=1, c=1, d=0, s1=1, s0=0, e=1
 time = 280, a=1, b=1, c=1, d=0, s1=0, s0=0, e=1
                                                        # time = 940, a=1, b=1, c=1, d=1, s1=1, s0=0, e=1
# time = 300, a=1, b=1, c=1, d=1, s1=0, s0=0, e=1
                                                        # time = 960, a=0, b=0, c=0, d=0, sl=1, s0=1, e=0
 time = 320, a=0, b=0, c=0, d=0, s1=0, s0=1, e=0
                                                        # time = 980, a=0, b=0, c=0, d=1, s1=1, s0=1, e=1
 time = 340, a=0, b=0, c=0, d=1, s1=0, s0=1, e=0
                                                        # time = 1000, a=0, b=0, c=1, d=0, s1=1, s0=1, e=0
# time = 360, a=0, b=0, c=1, d=0, s1=0, s0=1, e=0
                                                        # time = 1020, a=0, b=0, c=1, d=1, s1=1, s0=1, e=1
# time = 380, a=0, b=0, c=1, d=1, s1=0, s0=1, e=0
                                                        # time = 1040, a=0, b=1, c=0, d=0, s1=1, s0=1, e=0
 time = 400, a=0, b=1, c=0, d=0, s1=0, s0=1, e=1
                                                        # time = 1060, a=0, b=1, c=0, d=1, s1=1, s0=1, e=1
# time = 420, a=0, b=1, c=0, d=1, s1=0, s0=1, e=1
                                                        # time = 1080, a=0, b=1, c=1, d=0, s1=1, s0=1, e=0
# time = 440, a=0, b=1, c=1, d=0, s1=0, s0=1, e=1
                                                        # time = 1100, a=0, b=1, c=1, d=1, s1=1, s0=1, e=1
 time = 460, a=0, b=1, c=1, d=1, s1=0, s0=1, e=1
                                                        # time = 1120, a=1, b=0, c=0, d=0, s1=1, s0=1, e=0
# time = 480, a=1, b=0, c=0, d=0, s1=0, s0=1, e=0
                                                        # time = 1140, a=1, b=0, c=0, d=1, s1=1, s0=1, e=1
# time = 500, a=1, b=0, c=0, d=1, s1=0, s0=1, e=0
                                                        # time = 1160, a=1, b=0, c=1, d=0, s1=1, s0=1, e=0
 time = 520, a=1, b=0, c=1, d=0, s1=0, s0=1, e=0
                                                        # time = 1180, a=1, b=0, c=1, d=1, s1=1, s0=1, e=1
# time = 540, a=1, b=0, c=1, d=1, s1=0, s0=1, e=0
                                                        # time = 1200, a=1, b=1, c=0, d=0, s1=1, s0=1, e=0
# time = 560, a=1, b=1, c=0, d=0, s1=0, s0=1, e=1
                                                        # time = 1220, a=1, b=1, c=0, d=1, s1=1, s0=1, e=1
 time = 580, a=1, b=1, c=0, d=1, s1=0, s0=1, e=1
                                                        # time = 1240, a=1, b=1, c=1, d=0, s1=1, s0=1, e=0
# time = 600, a=1, b=1, c=1, d=0, s1=0, s0=1, e=1
                                                        # time = 1260, a=1, b=1, c=1, d=1, s1=1, s0=1, e=1
# time = 620, a=1, b=1, c=1, d=1, s1=0, s0=1, e=1
```

### Half Adder:

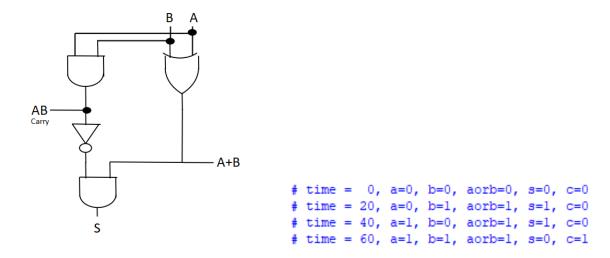

Projedeki ALU'lar aşağıdaki kodlar ile ilgili işlemleri gerçekleştirmektedir.

# **ALUOp | Function**

000 | AND

001 | OR

010 | ADD


110 | SUBTRACT

## 111 | SET-ON-LESS-THAN

Yapılan Tasarımlarda Toplam Kullanılan Logic Kapı Sayıları


	AND	OR	NOT	TOPLAM
my_xor.v	2	1	2	<u>5</u>
mux2x1.v	2	1	1	<u>4</u>
mux4x1.v	6	3	3	<u>12</u>
half_adder.v	2	1	1	<u>4</u>
onebit_alu.v	12	7	7	<u>26</u>
onebit_alu_msb.v	16	9	11	<u>36</u>
four_bit_alu.v	52	33	31	<u>116</u>
thirty_two_bit_alu.v	388	197	167	<u>752</u>

### 1-Bit ALU:

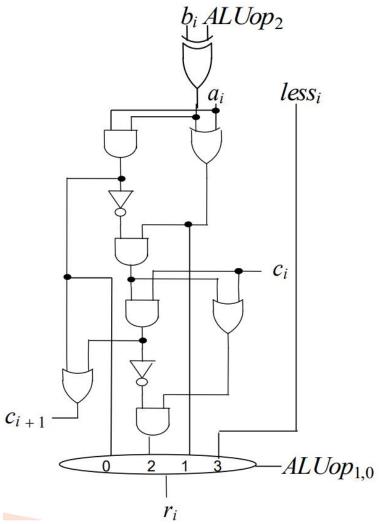


```
# time = 0, a=0, b=0, cin=0, l=0, alu_op=000 r=0, cout=0,
# time = 20, a=0, b=0, cin=0, 1=0, alu_op=001 r=0, cout=0,
# time = 40, a=0, b=0, cin=0, 1=0, alu_op=010 r=0, cout=0,
# time = 60, a=0, b=0, cin=0, l=0, alu_op=110 r=1, cout=0,
# time = 80, a=0, b=0, cin=0, l=1, alu_op=111 r=1, cout=0,
# time = 100, a=0, b=1, cin=0, 1=0, alu_op=000 r=0, cout=0,
# time = 120, a=0, b=1, cin=0, l=0, alu_op=001 r=1, cout=0,
# time = 140, a=0, b=1, cin=0, l=0, alu_op=010 r=1, cout=0,
# time = 160, a=0, b=1, cin=0, l=0, alu_op=110 r=0, cout=0,
# time = 180, a=0, b=1, cin=0, l=1, alu_op=111 r=1, cout=0,
# time = 200, a=1, b=0, cin=0, l=0, alu_op=000 r=0, cout=0,
# time = 220, a=1, b=0, cin=0, l=0, alu_op=001 r=1, cout=0,
# time = 240, a=1, b=0, cin=0, l=0, alu_op=010 r=1, cout=0,
# time = 260, a=1, b=0, cin=0, l=0, alu_op=110 r=0, cout=1,
# time = 280, a=1, b=0, cin=0, l=1, alu_op=111 r=1, cout=1,
# time = 300, a=1, b=1, cin=0, l=0, alu_op=000 r=1, cout=1,
# time = 320, a=1, b=1, cin=0, 1=0, alu_op=001 r=1, cout=1,
# time = 340, a=1, b=1, cin=0, l=0, alu_op=010 r=0, cout=1,
# time = 360, a=1, b=1, cin=0, l=0, alu_op=110 r=1, cout=0,
# time = 380, a=1, b=1, cin=0, l=1, alu_op=111 r=1, cout=0,
```

### 1-Bit ALU MSB:

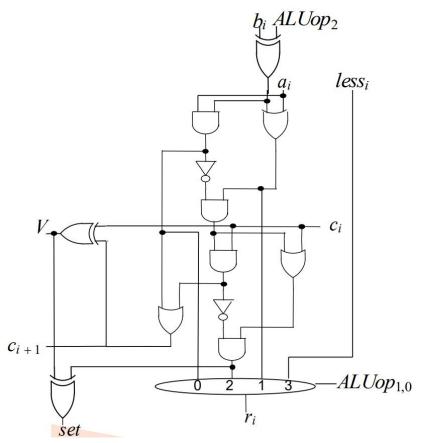



```
# time = 0, a=0, b=0, cin=0, l=0, alu_op=000 r=0, cout=0, v=0, set=0,
# time = 20, a=0, b=0, cin=0, l=0, alu_op=001 r=0, cout=0, v=0, set=0,
# time = 40, a=0, b=0, cin=0, l=0, alu_op=010 r=0, cout=0, v=0, set=0,
# time = 60, a=0, b=0, cin=0, l=0, alu op=110 r=1, cout=0, v=0, set=1,
# time = 80, a=0, b=0, cin=0, l=1, alu op=111 r=1, cout=0, v=0, set=1,
# time = 100, a=0, b=1, cin=0, 1=0, alu op=000 r=0, cout=0, v=0, set=1,
# time = 120, a=0, b=1, cin=0, l=0, alu_op=001 r=1, cout=0, v=0, set=1,
# time = 140, a=0, b=1, cin=0, l=0, alu op=010 r=1, cout=0, v=0, set=1,
# time = 160, a=0, b=1, cin=0, l=0, alu op=110 r=0, cout=0, v=0, set=0,
# time = 180, a=0, b=1, cin=0, l=1, alu op=111 r=1, cout=0, v=0, set=0,
# time = 200, a=1, b=0, cin=0, 1=0, alu op=000 r=0, cout=0, v=0, set=1,
# time = 220, a=1, b=0, cin=0, l=0, alu op=001 r=1, cout=0, v=0, set=1,
# time = 240, a=1, b=0, cin=0, l=0, alu_op=010 r=1, cout=0, v=0, set=1,
# time = 260, a=1, b=0, cin=0, l=0, alu_op=110 r=0, cout=1, v=1, set=1,
# time = 280, a=1, b=0, cin=0, l=1, alu_op=111 r=1, cout=1, v=1, set=1,
# time = 300, a=1, b=1, cin=0, l=0, alu op=000 r=1, cout=1, v=1, set=1,
# time = 320, a=1, b=1, cin=0, l=0, alu op=001 r=1, cout=1, v=1, set=1,
# time = 340, a=1, b=1, cin=0, 1=0, alu_op=010 r=0, cout=1, v=1, set=1,
# time = 360, a=1, b=1, cin=0, 1=0, alu op=110 r=1, cout=0, v=0, set=1,
# time = 380, a=1, b=1, cin=0, l=1, alu op=111 r=1, cout=0, v=0, set=1,
```


#### 4-Bit ALU:

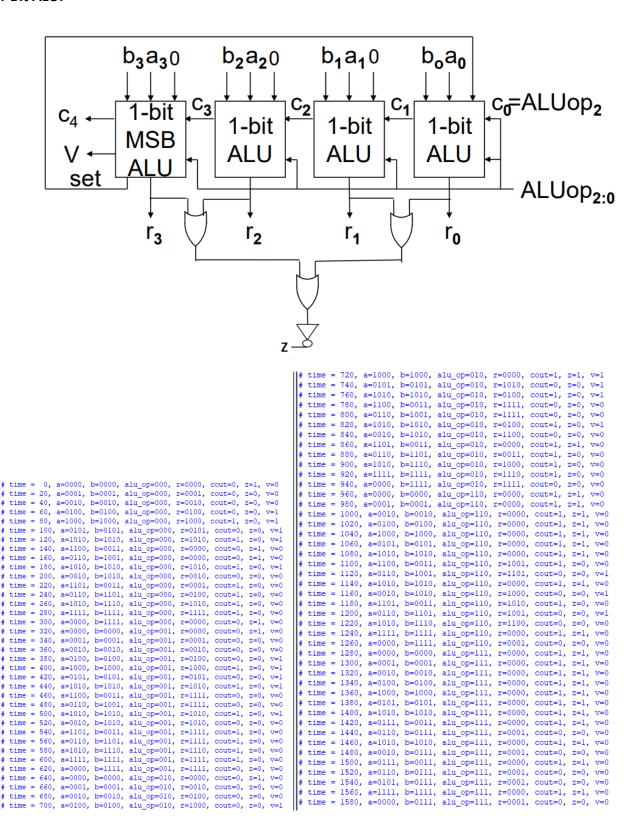

### 32-Bit ALU

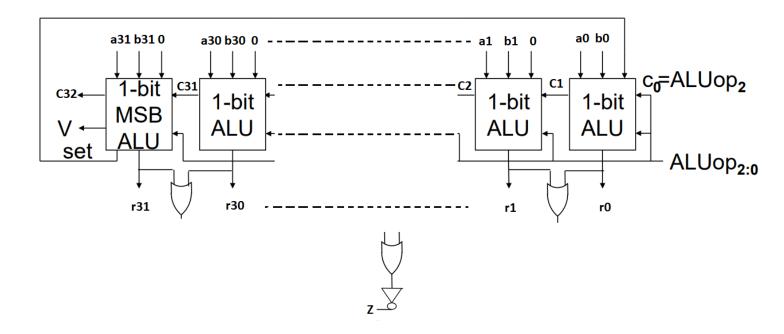

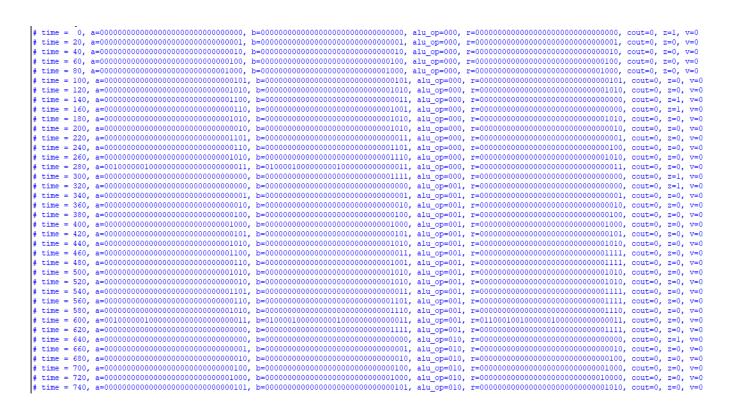

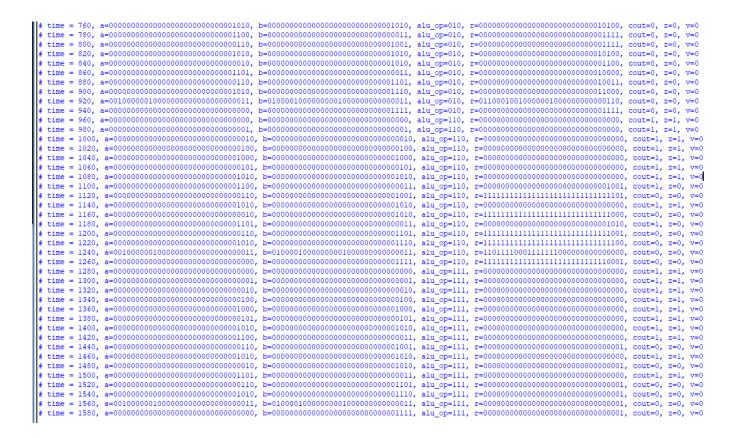

## Ödevde ekstra olarak yapılanlar:

- 1. 1-Bit ALU MSB tasarlanmıştır.
- 2. 4x1Mux 2x1Mux kullanılarak tasarlanmıştır.
- 3. Xor kapısı tasarlanmıştır.
- 4. MSB alu kullanılarak 32-bit alu tasarlanmıştır. Bu yapı sayesinde signed ve unsigned sayılarla işlem yapılması sağlanmıştır.